

dabei den Zeichenspaltenzähler, der die Ausgangen des Zeichenpuffers D125. Im Zeichengenerator ist entsprechend des an A3 bis A10 liegenden ASCII-Kodes das Bitmuster des A0, A1 und A2' bezeichneten dabei die aktuelle Fernsehzelle, in der sich der Elektronenstrahl gerade befindet. Die Grafiksymbole und Sonderzeichen sind in Bild 10 dargestellt. Der Zeichensatz ist so aufgebaut, daß die zweite Hälfte die Inversdarstellung der ersten 128 Zeichen realisiert. Dieser Umstand wird zur Darstellung des Kursors mittels Setzen von Bit 7 genutzt. Prinzipiell besteht unter Beachtung von Zeichenaufbau (Bild 11) und Kodierung die Möglichkeit, eine Änderung des vorliegenden Zeichenatlasses (z. B. spezielle Pseudografieelemente zur Lösung bestimmter Aufgaben), vorzunehmen.

(wird fortgesetzt)

liegen an den Ausgängen des Zeichenpuffers D125. Im Zeichengenerator ist entsprechend des an A3 bis A10 liegenden ASCII-Kodes das Bitmuster des A0, A1 und A2' bezeichneten dabei die aktuelle Fernsehzelle, in der sich der Elektronenstrahl gerade befindet. Die Grafiksymbole und Sonderzeichen sind in Bild 10 dargestellt. Der Zeichensatz ist so aufgebaut, daß die zweite Hälfte die Inversdarstellung der ersten 128 Zeichen realisiert. Dieser Umstand wird zur Darstellung des Kursors mittels Setzen von Bit 7 genutzt. Prinzipiell besteht unter Beachtung von Zeichenaufbau (Bild 11) und Kodierung die Möglichkeit, eine Änderung des vorliegenden Zeichenatlasses (z. B. spezielle Pseudografieelemente zur Lösung bestimmter Aufgaben), vorzunehmen.

Damit ist über die Verstärkerstufe (V1) der Anschluß einer Hörfunkel und die Ausgabe von Tönen möglich. Weiterhin kann dieser Tonausgang als Mithörkontrolle für das Kassettenmagnetbandgerät genutzt werden. Auf Adresse 84H folgt als zweiter Baustein die System-PIO (D56). Diese PIO U855 D dient dem parallelen Datenaus-

kodierung die Austastung der 7 Bildröhrenzellen und die Generierung des Bildsynchrontypulses.

Der Zeichentakt wird weiterhin zur Übernahme der vom Zeichengenerator bereitgestellten 7-Bit-Information in den Parallel/Seriens-Wandler (Register D119 und D120) benötigt. Zwei Gatter des D103.1

erzeugen zusammen mit einer RC-Kombination (Impulsverstärkung) den zur Übernahme erforderlichen H-Impuls.

Nach der Übernahme des Bitmusters in

die Register-Schaltkreise D195 D werden durch den Zähler D126 und D127 geführte Zeichentrennzähler um eins weitergeschaltet. An seinen Ausgängen liegen die 5 Adressen (32 Zeichenebenen) für den BWS. Schließlich realisiert eine De-

coderung die Adressen A3 bis A10 über das

durch D112 realisierte Zeichenlatch an den Datenausgängen des BWS. A0 bis A2

Komfortabler Personalcomputer für den erfahrenen Amateur (3)

Dipl.-Ing. A. MUGLER - Y27NN, Dipl.-Ing. H. MATHEIS

tausch zwischen CPU und Peripherie. Sie verfügt über zwei Ports zu je 8 Bit, die man wahlweise als Eingang bzw. Ausgang programmieren kann. In diesem Fall realisiert sie die Schnittstellen zur Tastatur und zum Kassettenmagnetbandgerät. Sechs LED, die sich auf der Tastatur befinden, zeigen bestimmte Zustände des Computers an (Bild 31). An den An-

schluß der Koppelsteckverbinder X2 realisiert werden. Es existiert dazu kein separates Koppelelement.

Den zweiten Anwendbaustein stellt die PIO D59 (90H bis 93H) dar. Mit ihr lassen sich parallele Schnittstellen realisieren. Es können an den Ports A und B die verschiedensten Ein- und Aussabegruppen (Digital/Analog-Wandler, Tongeneratoren, Schalter, Taster, Anzeigele mente, Treiberstufen für Leistungsaus gabe, Drucker usw.) angeschlossen werden. Ausgang IEO (auf Systembus X3 geführt) dient der weiteren Einbindung von peripheren Bauteilen niedrigerer Priorität über deren IEEE- und IEO-Anschluß in die „Daisy Chain“ [3].

2.2.3. Anwender-PIO, V24- bzw. IFSS-Interface

Will man Daten über eine größere Entfernung übertragen, so ist es vorteilhaft, wenn das über wenige Leitungen geschieht. Da für den Datenaustausch bei 8-Bit-Computern 1 Byte üblich ist, muß dieses Byte in ein serielles Format gewandelt werden.

Zur Realisierung serieller Schnittstellen (Anschluß Floppy-Controller, Drucker und anderer seriell ansiebbarer Bau gruppen) befindet sich auf der zentralen Platine eine SIO U856 D (D57). Die beiden Taktstufen /RxCA und /RxCB entstehen, wie bereits beschrieben, in der System-CTC (D55). Um neben der IFSS-Schnittstelle eine V.24-Schnittstelle (auch RS 232 C möglich) realisieren zu können, werden die Signale /RTSA, /RTSB, /DTRA und /DTRB auf den Koppelbus geführt.

Da über Leitungen mit normalem TTL-Pegel nur einige hundert Millimeter stö rungsfrei überbrückt werden können, muß man mit größeren Spannungshüben oder einem eingepoligen Strom arbeiten. Eine Schnittstelle mit Spannungsgebin die ist die V.24-Schnittstelle, bei der mit z. B.

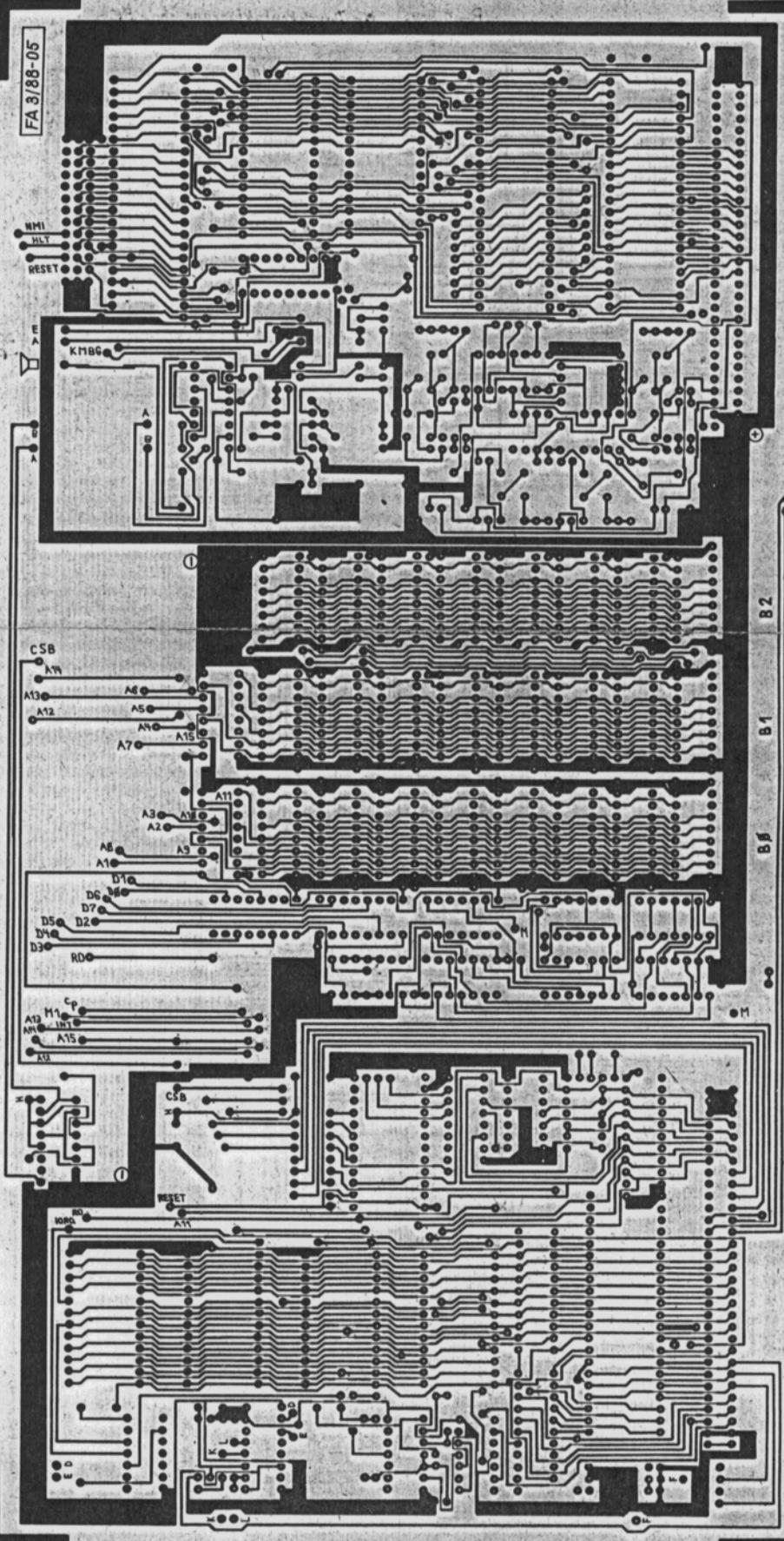


Bild 4b: Leitungsführung der Leitersseite der zentralen Platine des Personalcomputers